

Alimentatore per microfono a elettrete

Pagina 1 di 1

Circuito di alimentazione per microfoni di tipo elettrete.

ELENCO COMPONENTI

C2	10 μ F
C3	10 μ F
R1	2.2k
R2	2.2k
R3	1k

